

# 课程内容

## 1. 概述

计算机系统概述 ★☆☆  
二进制编码 ★☆☆

## 2. 数字逻辑电路

数字逻辑基础 ★★☆  
组合逻辑电路 ★★★  
时序逻辑电路 ★★★

## 3. 计算机组成原理


运算方法和运算部件 ★★☆  
指令系统 ★★★  
中央处理器 ★★★

## \* 实验

Logisim实验与答疑 ★★☆



# 抽象层

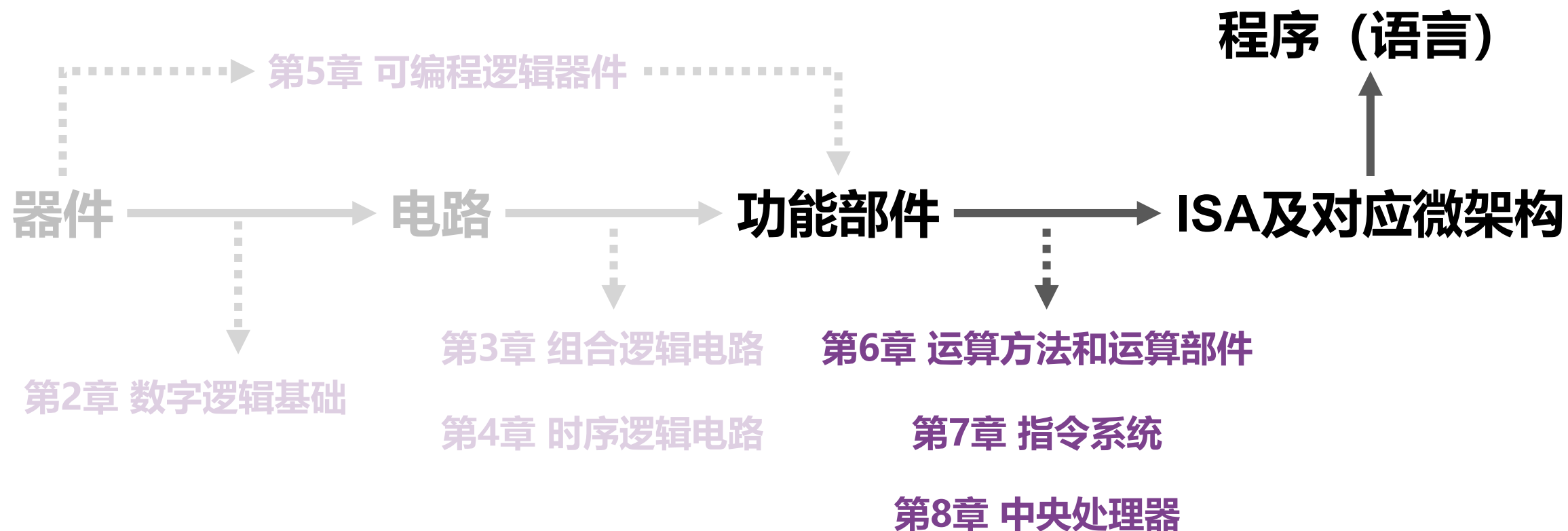

# 第6章 运算方法和运算部件

---

第一讲 基本运算部件

第二讲 定点数运算

第三讲 浮点数运算\*



# 第一讲 基本运算部件

## 1. 高级语言程序中所涉及到的运算（以C语言为例）

1. 整数算数运算、浮点数算数运算
2. 按位、逻辑、移位、位扩展和位截断

## 2. 串行进位加法器

## 3. 并行进位加法器

1. 全先行进位加法器
2. 两级/多级先行进位加法器

## 4. 带标志加法器

## 5. 算数逻辑部件（ALU）



# 如何实现高级语言源程序中的运算？

- C语言程序中的基本数据类型及其基本运算类型
  - 基本数据类型 无符号数、带符号整数、浮点数、位串、字符（串）
  - 基本运算类型 算术、按位、逻辑、移位、扩展和截断、匹配
- 计算机如何实现高级语言程序中的运算？
  - 将各类表达式编译（转换）为指令序列
  - 计算机直接执行指令来完成运算

例：C语句 “ $f = (g+h) - (i+j);$ ” 中变量  $i$ 、 $j$ 、 $g$ 、 $h$  由编译器分别分配在RISC-V寄存器  $t3 \sim t6$  中，寄存器  $t3 \sim t6$  的编号对应  $28 \sim 31$ ， $f$  分配在  $t0$ （编号5），则对应的RISC-V机器代码和汇编表示（#后为注释）如下：

```
0000000 11111 11110 000 00101 0110011    add t0, t5, t6    # g+h
0000000 11101 11100 000 00110 0110011    add t1, t3, t4    # i+j
0100000 00110 00101 000 00101 0110011    sub t0, t0, t1    # f=(g+h) - (i+j)

func7      rs2      rs1      func3      rd      opcode
```

需要提供哪些运算类指令才能支持高级语言需求呢？

# 数据的运算

- 高级语言程序中涉及的运算（以C语言为例）
  - 整数算术运算、浮点数算术运算
  - 按位、逻辑、移位、位扩展和位截断
- 指令集中涉及的运算（如RISC-V指令系统提供的运算类指令）

逻辑运算、移位、扩展和截断等指令实现较容易，算术运算指令实现较难！

## □ 涉及的定点数运算

### 算术运算

- 带符号整数：取负 / 符号扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除 / 算术移位
- 无符号整数：0扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除

### 逻辑运算

- 逻辑操作：与 / 或 / 非 / ...
- 移位操作：逻辑左移 / 逻辑右移

## □ 涉及的浮点数运算：加、减、乘、除

以下介绍基本运算部件：加法器（串行→并行）→ 带标志加法器 → ALU



# 第一讲 基本运算部件

---

## 1. 高级语言程序中所涉及到的运算（以C语言为例）

1. 整数算数运算、浮点数算数运算
2. 按位、逻辑、移位、位扩展和位截断

## 2. 串行进位加法器

## 3. 并行进位加法器

1. 全先行进位加法器
2. 两级/多级先行进位加法器

## 4. 带标志加法器


## 5. 算数逻辑部件（ALU）



 
# 串行进位加法器

CarryOut 和 Sum 的逻辑图

◦  $\text{CarryOut} = B \& \text{CarryIn} \mid A \& \text{CarryIn} \mid A \& B$



 
◦  $\text{Sum} = A \text{ XOR } B \text{ XOR } \text{CarryIn}$




假定与/或门延迟为 $1t_y$ ，异或门 $3t_y$ ，则“和”与“进位”的延迟为多少？

Sum延迟为 $6t_y$ ；Carryout延迟为 $2t_y$ 。

全加器符号：

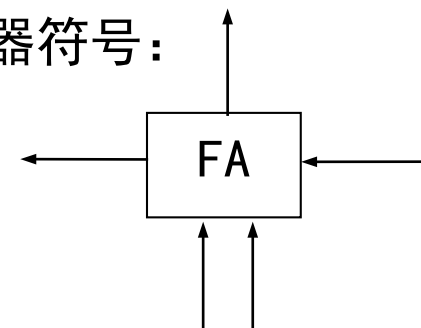

n位串行(行波)加法器：

 

串行加法器的缺点：进位按串行方式传递，速度慢！

问题：n位串行加法器从 $C_0$ 到 $C_n$ 的延迟时间为多少？ $2n$ 级门延迟！

$C_0$ 到最后一位和数的延迟时间为多少？


$2n+1$ 级门延迟！




# 串行进位加法器
 
## CarryOut 和 Sum 的逻辑图


- °  $\text{CarryOut} = B \& \text{CarryIn} \mid A \& \text{CarryIn} \mid A \& B$



 - °  $\text{Sum} = A \text{ XOR } B \text{ XOR } \text{CarryIn}$



## n位串行(行波)加法器:

 

## 4位串行进位加法器RCA的实现

```
module FA (  
    input x, y, cin,  
    output f, cout  
);  
    assign f = x ^ y ^ cin;  
    assign cout = (x & y) | (x & cin) |  
    (y & cin);  
endmodule  
  
module RCA (  
    input [3:0] x, y,  
    input cin,  
    output [3:0] f,  
    output cout  
);  
    wire [4:0] c;  
    assign c[0] = cin;  
    FA fa0(x[0], y[0], c[0], f[0], c[1]);  
    FA fa1(x[1], y[1], c[1], f[1], c[2]);  
    FA fa2(x[2], y[2], c[2], f[2], c[3]);  
    FA fa3(x[3], y[3], c[3], f[3], c[4]);  
    assign cout = c[4];  
endmodule
```

# 第一讲 基本运算部件

---

## 1. 高级语言程序中所涉及到的运算（以C语言为例）

1. 整数算数运算、浮点数算数运算
2. 按位、逻辑、移位、位扩展和位截断

## 2. 串行进位加法器

## 3. 并行进位加法器

1. 全先行进位加法器
2. 两级/多级先行进位加法器

## 4. 带标志加法器

## 5. 算数逻辑部件（ALU）



# 并行进位加法器（CLA加法器）

## ➤ 为什么用先行进位方式？

串行进位加法器采用串行逐级传递进位，电路延迟与位数成正比关系，**太慢了**。  
因此，现计算机采用一种先行进位/超前进位 (Carry look ahead) 方式。

## ➤ 如何产生先行进位？

定义辅助函数： $G_i = X_i Y_i \cdots$  进位生成函数

$P_i = X_i + Y_i \cdots$  进位传递函数（或  $P_i = X_i \oplus Y_i$ ）

通常把实现上述逻辑的电路称为进位生成/传递部件

全加逻辑方程： $S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{i-1}$      $C_i = G_i + P_i C_{i-1}$  ( $i=1, \cdots, n$ )

设  $n=4$ , 则： $C_1 = G_1 + P_1 C_0$

$$C_2 = G_2 + P_2 C_1 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3 C_2 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$

$$C_4 = G_4 + P_4 C_3 = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0$$

由上式可知：各进位之间无等待，可以独立并同时产生。

通常把实现上述逻辑的电路称为4位CLU部件


### 第三章推导出的全加器逻辑函数

$$F = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = A \cdot B + A \cdot C_{in} + B \cdot C_{in}$$



# 并行进位加法器 (CLA加法器)

 


$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_2 = G_2 + P_2 C_1 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3 C_2 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$

$$C_4 = G_4 + P_4 C_3 = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0$$

4位CLU部件

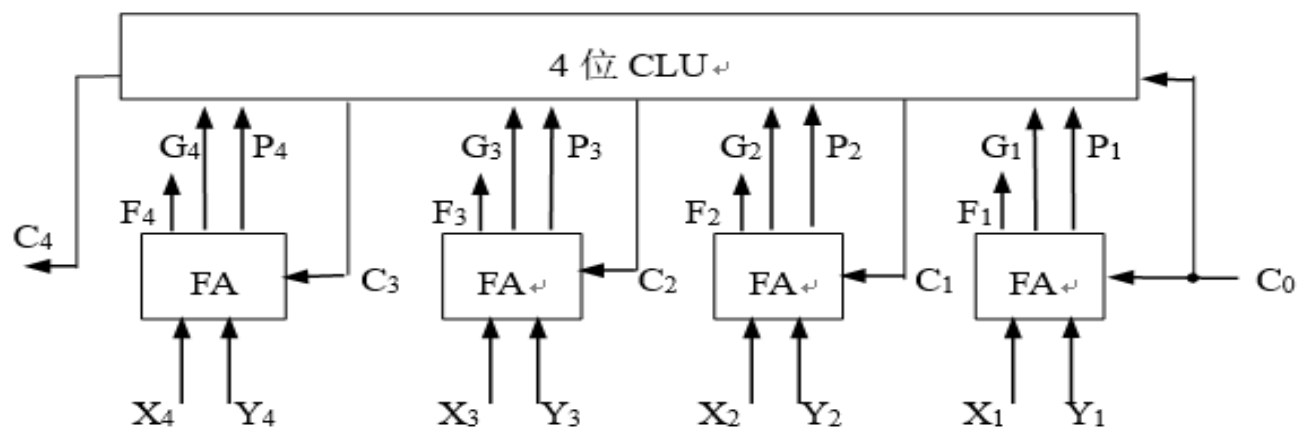

$$G_i = A_i B_i$$

$$P_i = A_i + B_i \quad (\text{或 } P_i = A_i \oplus B_i)$$

$$F_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

4位CLA加法器

# 并行进位加法器 (CLA加法器)


```
module FA_PG (  
    input x, y, cin,  
    output f, p, g );  
    assign f = x ^ y ^ cin;  
    assign p = x | y;  
    assign g = x & y;  
Endmodule
```

$$\begin{aligned} G_i &= A_i B_i \\ P_i &= A_i + B_i \quad (\text{或 } P_i = A_i \oplus B_i) \\ F_i &= A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1} \end{aligned}$$

```
module CLU (  
    input [4:1] p, g,  
    input c0,  
    output [4:1] c );  
    assign c[1] = g[1] | (p[1] & c0);  
    assign c[2] = g[2] | (p[2] & g[1]) | (p[2] & p[1] & c0);  
    // 以下两个表达式使用了位拼接运算和归约运算  
    assign c[3] = g[3] | (p[3] & g[2]) | (&{p[3:2], g[1]}) | (&{p[3:1], c0});  
    assign c[4] = g[4] | (p[4] & g[3]) | (&{p[4:3], g[2]}) | (&{p[4:2], g[1]}) | (&{p[4:1], c0});  
endmodule
```

$$\begin{aligned} C_3 &= G_3 + P_3 C_2 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0 \\ C_4 &= G_4 + P_4 C_3 = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0 \end{aligned}$$

```
module CLA (  
    input [3:0] x, y,  
    input cin,  
    output [3:0] f,  
    output cout );  
    wire [4:0] c;  
    wire [4:1] p, g;  
    assign c[0] = cin;  
    FA_PG fa0(x[0], y[0], c[0], f[0], p[1], g[1]);  
    FA_PG fa1(x[1], y[1], c[1], f[1], p[2], g[2]);  
    FA_PG fa2(x[2], y[2], c[2], f[2], p[3], g[3]);  
    FA_PG fa3(x[3], y[3], c[3], f[3], p[4], g[4]);  
    CLU clu(p, g, c[0], c[4:1]);  
    assign cout = c[4];  
endmodule
```

 


# 局部（单级）先行进位加法器

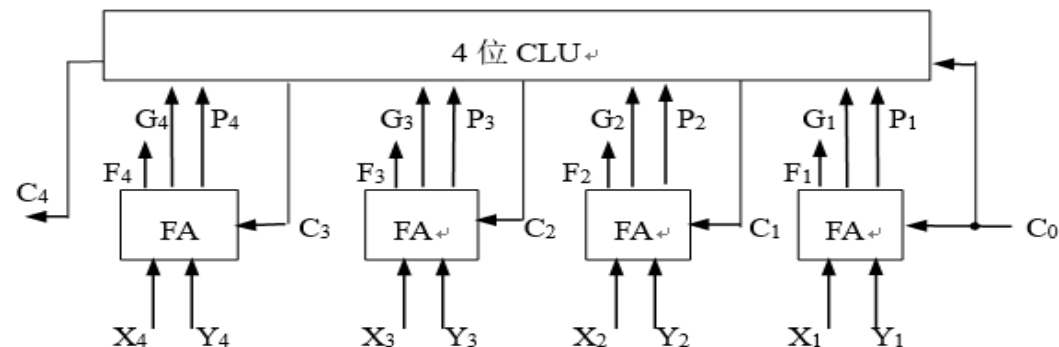
## 局部先行进位加法器 (Partial Lookahead Adder)

或称 单级先行进位加法器

- 实现全先行进位加法器的成本太高
  - 想象  $C_{in31}$  的逻辑方程的长度
- 一般性经验：
  - 连接一些N位先行进位加法器，形成一个大加法器
  - 例如：连接4个8位进位先行加法器，形成1个32位局部先行进位加法器



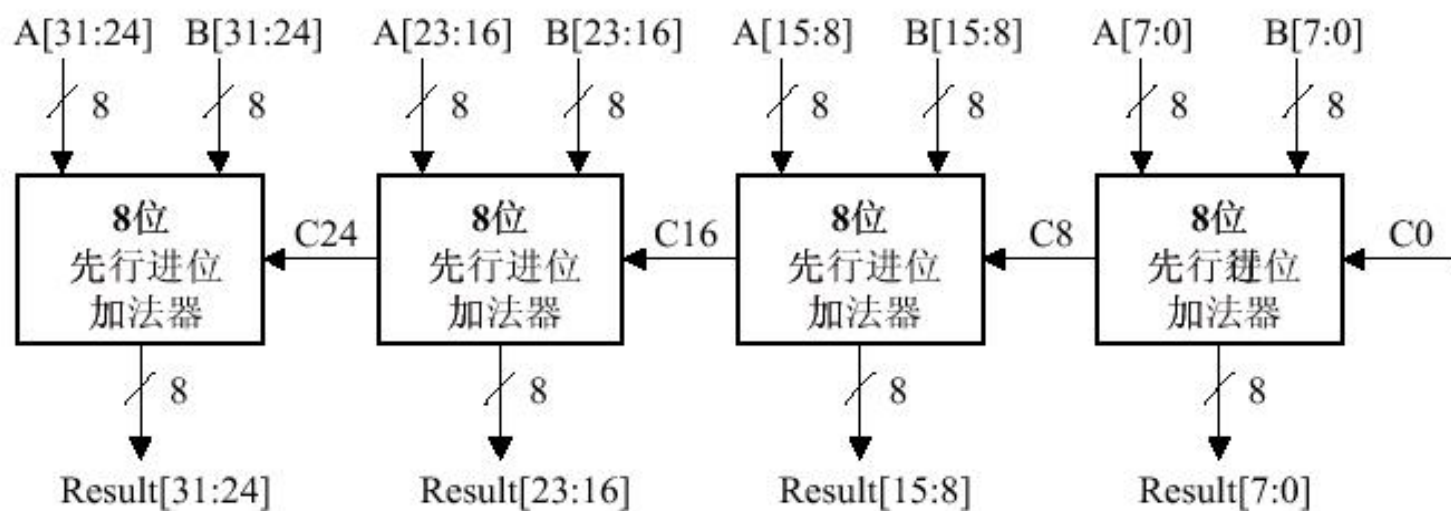问题：所有和数产生的延迟为多少？ $1(gp)+2(clu)+2(clu)+2(clu)+2(clu)+3(xor)=12ty$



# 多级先行进位加法器

➤ 单级(局部)先行进位加法器的进位生成方式:

**“组内并行、组间串行”**

➤ 所以, 单级先行进位加法器虽然比行波加法器延迟时间短, 但高位组进位依赖低位组进位, 故仍有较长的时间延迟

➤ 通过引入组进位生成/传递函数实现 **“组内并行、组间并行”** 进位方式

设 $n=4$ , 则:  $C_1=G_1+P_1C_0$

$$C_2=G_2+P_2C_1=G_2+P_2G_1+P_2P_1C_0$$

$$C_3=G_3+P_3C_2=G_3+P_3G_2+P_3P_2G_1+P_3P_2P_1C_0$$

$$C_4=G_4+P_4C_3=G_4+P_4G_3+P_4P_3G_2+P_4P_3P_2G_1 + P_4P_3P_2P_1C_0$$

$$G_4^*=G_4+P_4G_3+P_4P_3G_2+P_4P_3P_2G_1$$


$$P_4^*=P_4P_3P_2P_1$$

所以 $C_4 = G_4^*+P_4^*C_0$ 。把实现上述逻辑的电路称为**4位BCLU (Block CLU) 部件**。



# 多级先行进位加法器


## 16位两级先行进位加法器

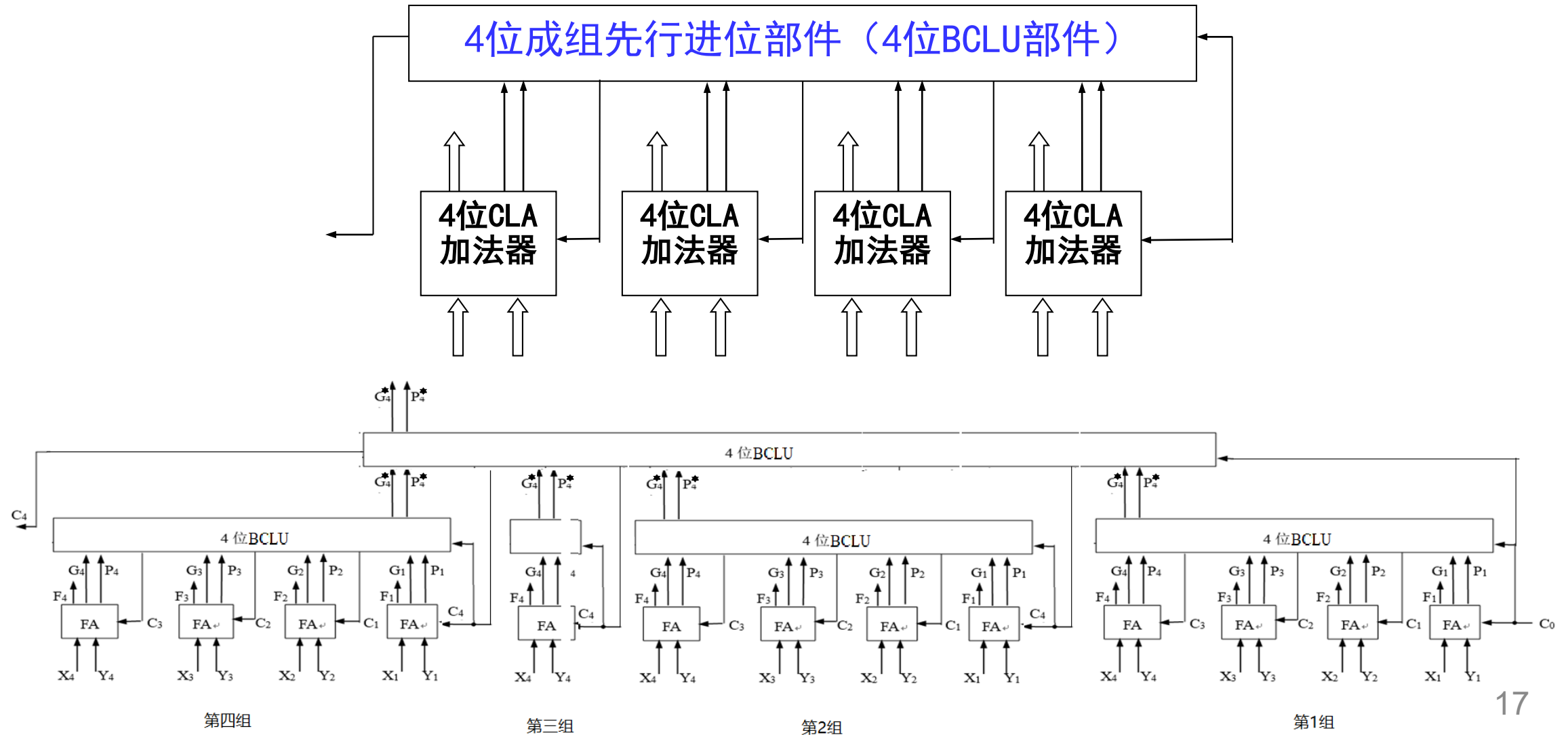



# 多级先行进位加法器

## 16位两级先行进位加法器

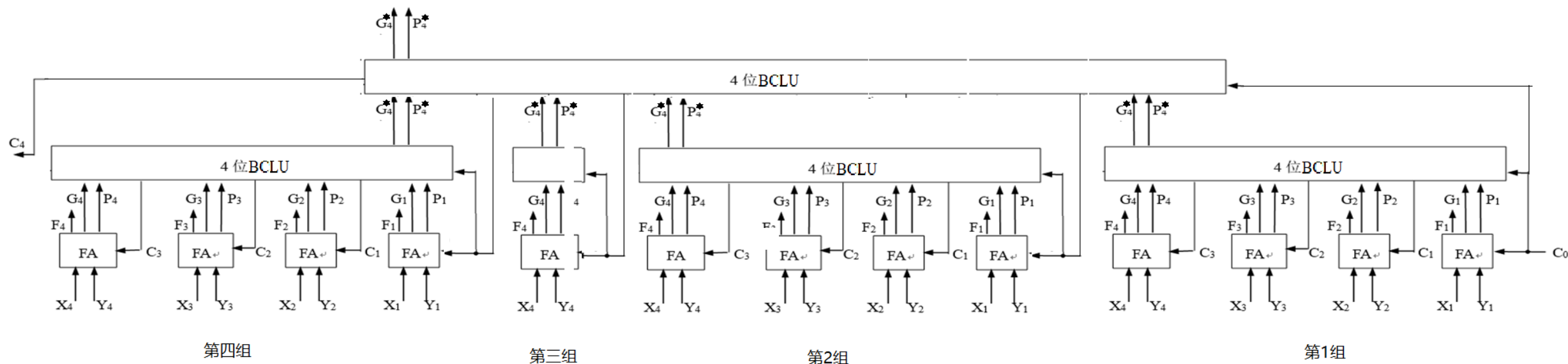

**BCLU向下传递进位信号后，下一级CLU计算超前进位需要的延迟**

关键路径长度为多少?  $1(gp) + 2(clu) + 2(clu) + 2(clu) + 3(xor) = 10ty$

**最终进位的延迟为多少？  $1(gp)+2(clu)+2(clu)=5ty$**

# 第一讲 基本运算部件

---


1. 高级语言程序中所涉及到的运算（以C语言为例）
  1. 整数算数运算、浮点数算数运算
  2. 按位、逻辑、移位、位扩展和位截断
2. 串行进位加法器
3. 并行进位加法器
  1. 全先行进位加法器
  2. 两级/多级先行进位加法器
4. 带标志加法器
5. 算数逻辑部件（ALU）



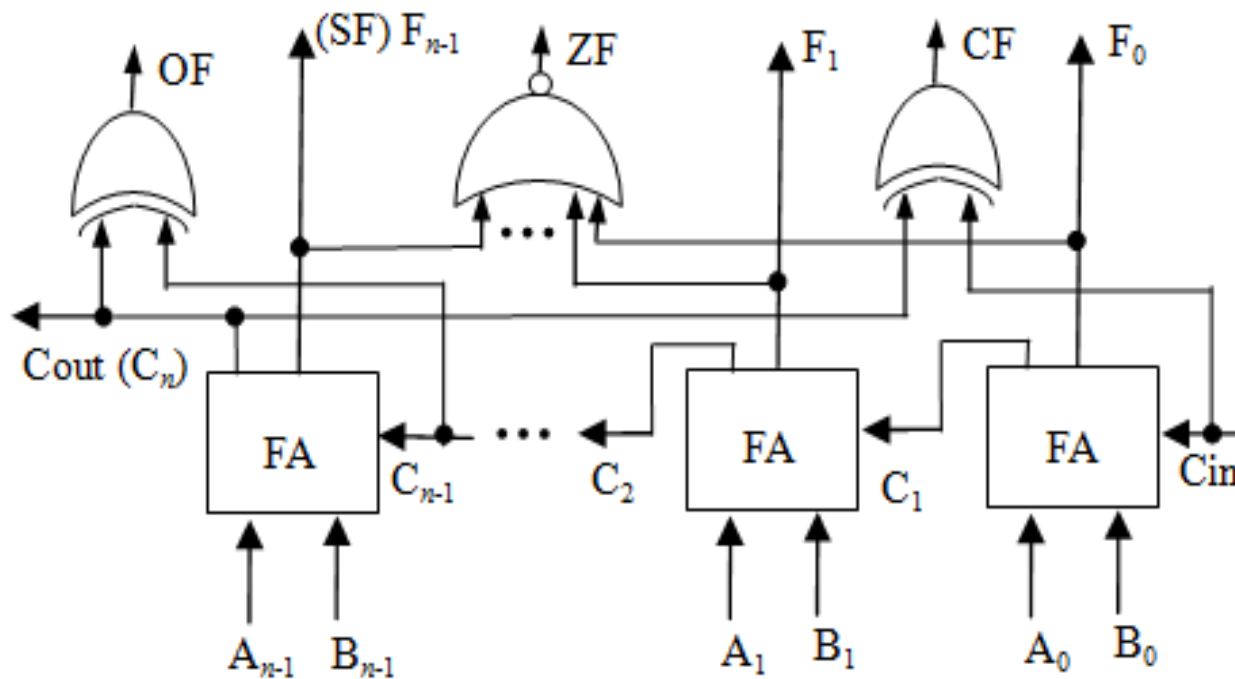
# n位带标志加法器

需求：增加运算结果的标志信息（只针对加法）

- 判断是否溢出
  - 通盘考虑：n位带符号整数（补码）相加
- 比较大小
  - 通过（在加法器中）做减法来判断



带标志加法器的逻辑电路

 

带标志加法器符号

溢出标志OF:

$$OF = C_n \oplus C_{n-1}$$

符号标志SF:

$$SF = F_{n-1}$$

零标志ZF=1:

当且仅当 $F=0$ ;


进位/借位标志CF:

$$CF = Cout \oplus Cin$$

# 第一讲 基本运算部件

---

 1. 高级语言程序中所涉及到的运算（以C语言为例）
  1. 整数算数运算、浮点数算数运算
  2. 按位、逻辑、移位、位扩展和位截断
2. 串行进位加法器
3. 并行进位加法器
  1. 全先行进位加法器
  2. 两级/多级先行进位加法器
4. 带标志加法器
5. 算数逻辑部件（ALU）




# 回顾：认识计算机中最基本部件

**CPU: 中央处理器; PC: 程序计数器; MAR: 存储器地址寄存器**


**ALU: 算术逻辑部件; IR: 指令寄存器; MDR: 存储器数据寄存器**

**GPRs:** 通用寄存器组（由若干通用寄存器组成）

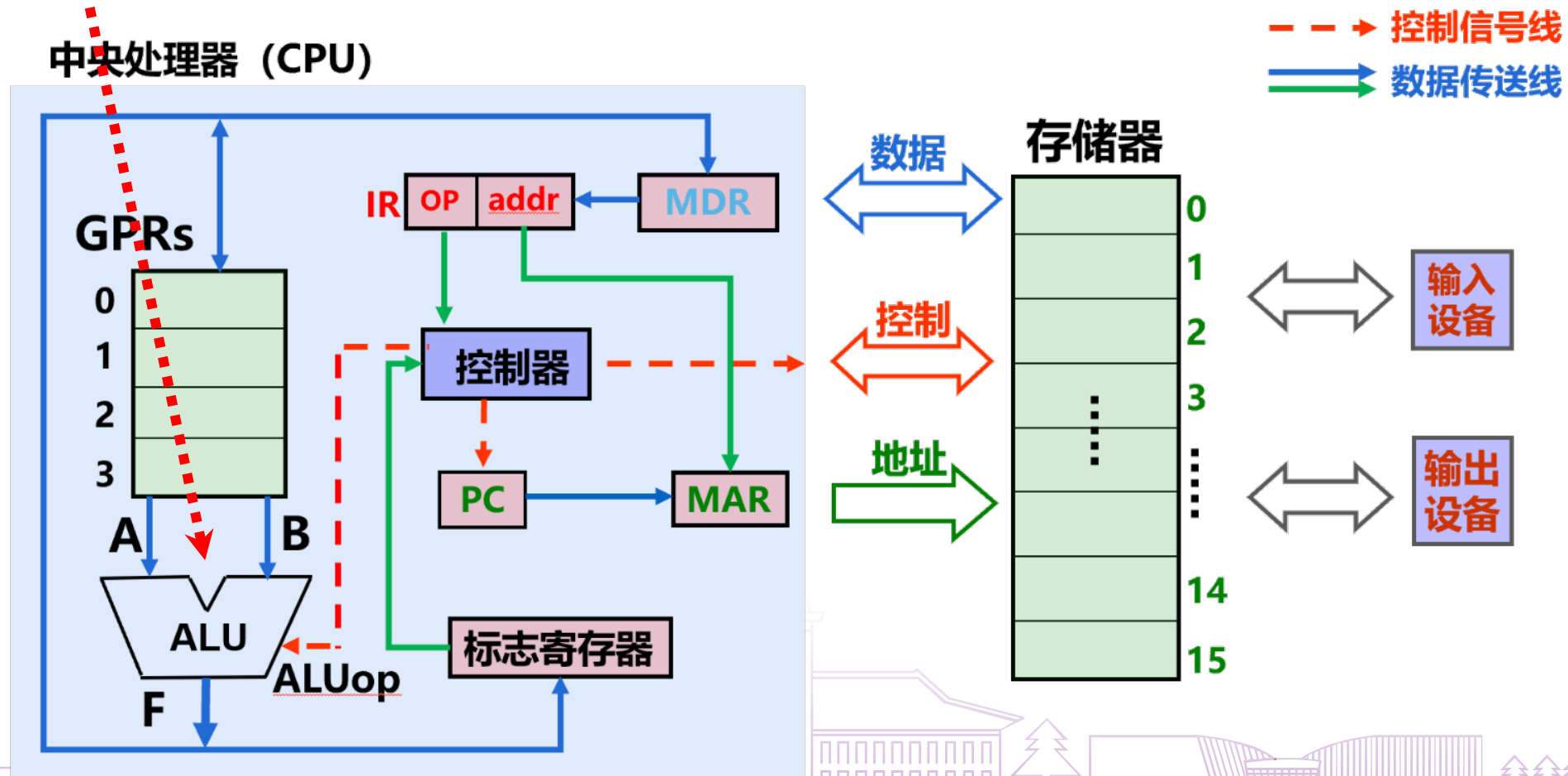
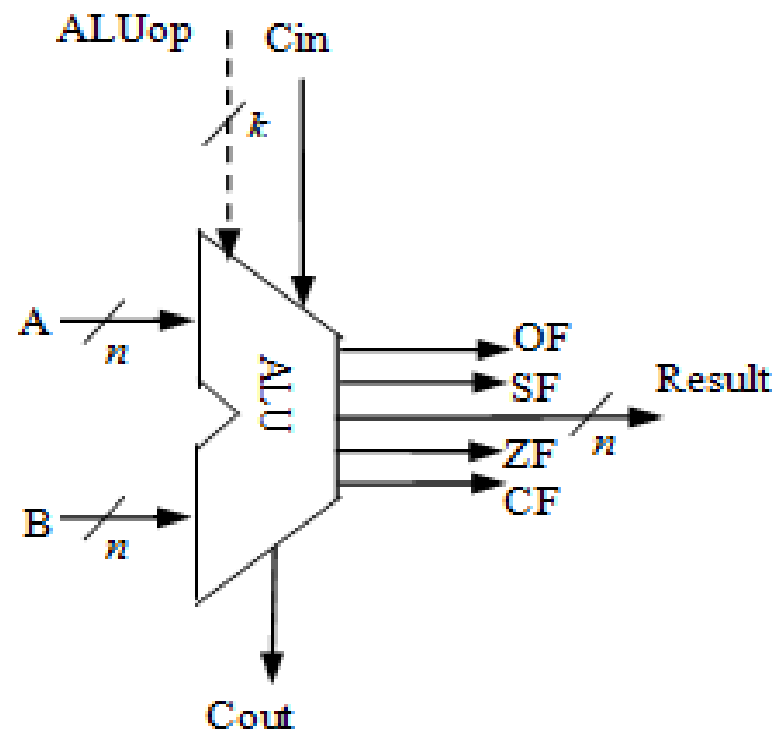
# 算数逻辑部件 (ALU)


- 进行**基本**算术运算与逻辑运算
  - 无符号整数加、减
  - 带符号整数加、减
  - 与、或、非、异或等逻辑运算
- 核心电路是**整数加/减运算部件**
- 输出除**和/差等**，还有**标志信息**
- 有一个**操作控制端** (ALUop)，用来决定ALU所执行的  
处理功能。ALUop的位数 $k$ 决定了操作的种类--例如：  
当位数 $k$ 为3时，ALU最多只有 $2^3=8$ 种操作。



ALU 符号

ALUop	Result	ALUop	Result	ALUop	Result	ALUop	Result
0 0 0	A加B	0 1 0	A与B	1 0 0	A取反	1 1 0	A
0 0 1	A减B	0 1 1	A或B	1 0 1	$A \oplus B$	1 1 1	未用

# 举例：1-bit ALU和4-bit ALU

 


1-bit ALU

## 4位先行进位ALU的实现

```
module ALU (  
    input [3:0] a, b,  
    input [1:0] aluop,  
    input cin,  
    output [3:0] f,  
    output OF, SF, ZF, CF,  
    output cout  
);  
  
    wire [3:0] sum;  
    CLA_FLAGS(a, b, cin, sum, OF, SF, ZF, CF,  
    cout);  
  
    always @(*) begin  
        case(aluop)  
            2' b00: f = a & b;  
            2' b01: f = a | b;  
            2' b10: f = sum;  
            default: f = 0;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

实际的ALU中还包括减法、算术移位、逻辑移位等其他运算功能

# 例：实现某11条MIPS指令的ALU

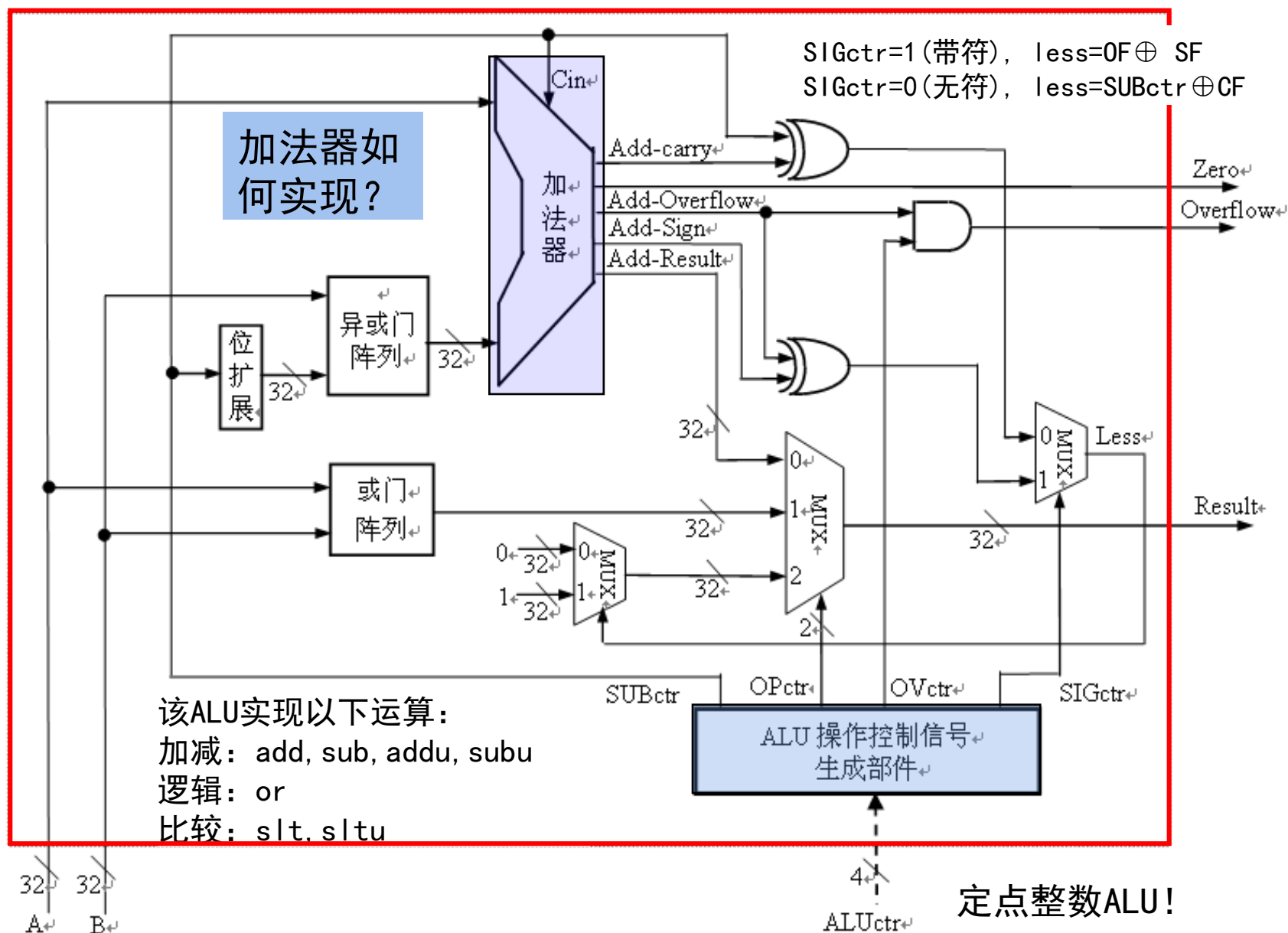



# 第二讲 定点数运算

## 1. 定点数加减运算

补码加减运算 原码加减运算 移码加减运算

## 2. 定点数乘法运算

原码乘法运算 补码乘法运算 快速乘法器\*

## 3. 定点数除法运算

原码除法运算 补码除法运算

**提醒：**后续的运算设计的基本思路是基于前述的ALU设计基础上进行的。



# n位整数加减运算器

先看一个C程序段：

```
int x=9, y=-6, z1, z2;  
z1=x+y;  
z2=x-y;
```

补码的定义

假定补码有n位，则：

$$[X]_{\text{补}} = 2^n + X \quad (-2^{n-1} \leq X < 2^{n-1}, \text{mod } 2^n)$$

问题：上述程序段中，x和y的机器数是什么？z1和z2的机器数是什么？

回答：x的机器数为 $[x]_{\text{补}}$ ，y的机器数为 $[y]_{\text{补}}$ ；z1的机器数为 $[x+y]_{\text{补}}$ ；z2的机器数为 $[x-y]_{\text{补}}$ 。

因此，计算机中需要有一个电路，能够实现以下功能：

已知 $[x]_{\text{补}}$ 和 $[y]_{\text{补}}$ ，计算 $[x+y]_{\text{补}}$ 和 $[x-y]_{\text{补}}$ 。

根据补码定义，有如下公式：

$$[x+y]_{\text{补}} = 2^n + x + y = 2^n + x + 2^n + y = [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} \pmod{2^n}$$

$$[x-y]_{\text{补}} = 2^n + x - y = 2^n + x + 2^n - y = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}} \pmod{2^n} \quad [-y]_{\text{补}} = \overline{[y]_{\text{补}}} + 1$$



# n位整数加减运算器

## ➤ 补码加减运算公式

$$[A+B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [B]_{\text{补}} \pmod{2^n}$$

$$[A-B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}} \pmod{2^n}$$

— 实现减法的关键工作在于：求 $[-B]_{\text{补}}$

## ➤ 利用带标志加法器，可构造整数加/减运算器，进行以下运算：

无符号整数加、无符号整数减

带符号整数加、带符号整数减


在整数加/减运算部件基础上，加上寄存器、移位器以及控制逻辑，就可实现  
**ALU**、乘/除运算以及**浮点**运算电路

问题：如何求 $[-B]_{\text{补}}$ ？

$$[-B]_{\text{补}} = \overline{[B]_{\text{补}}} + 1$$

当Sub为1时，做减法

当Sub为0时，做加法

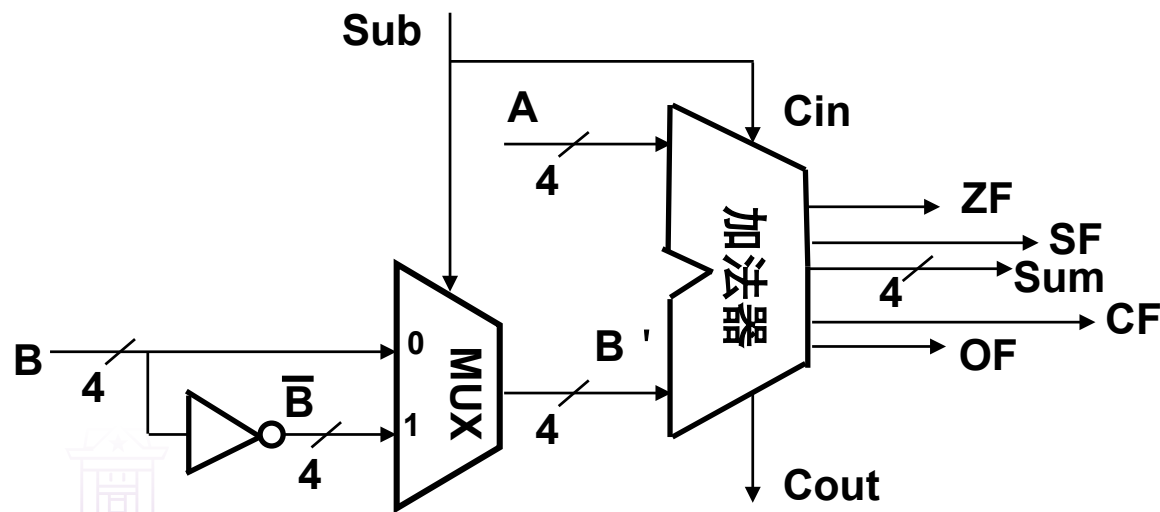

整数加/减运算部件

# 回顾 – 补码溢出判断

➤概念：在定点数运算中，运算结果超出了机器数的表示范围

➤判断方法：

➤1. 人工用数值计算：和，如果不超出范围，就不会溢出。

➤2. 人工用补码计算：如果参加运算的两个数符号相同，运算后符号改变，则发生了溢出

(注意：符号相异的数相加不会产生溢出)

➤3. 人工用变形补码（模4补码）计算：

00-无溢出 01-正溢出 10-负溢出 11-无溢出

(注意：仅在加法器部分实现，在寄存器和存储器中仍然是普通补码表示)

➤4. 若符号位进位与最高数值位进位相同，则无溢出



# 回顾 – 补码溢出判断

➤完备归纳证明：若符号位进位与最高数值位进位相同，则无溢出\*

符号位进位 (=最高位进位)	最高数值位进位 (=次高位进位)	加数类型	溢出状态
0	0	正+正 正+负, 负+正	0
0	1	正+正	1
1	0	负+负	1
1	1	负+负 正+负, 负+正	0



# 整数加减法中的标志位

带符号数

溢出标志OF:

$$OF = C_n \oplus C_{n-1}$$

符号标志SF:

$$SF = F_{n-1}$$

零标志ZF=1:

当且仅当F=0;

进位/借位标志CF:

$$CF = Cout \oplus Cin$$

无符号数

正数相加:  $C_n=0$ ,  $C_{n-1}$ 如果等于1, 则结果为负, 溢出, 等于0, 结果正常。

例如:  $0101(5)+0110(6)=1011(-5)$ , 溢出;  $C_n=0$ ,  $C_{n-1}=1$

$0101(5)+0010(2)=0111(7)$ , 正常;  $C_n=0$ ,  $C_{n-1}=0$

异号相加:  $C_n=C_{n-1}$ , 则OF一定为0, 结果正常。

负数相加:  $C_n=1$ ,  $C_{n-1}$ 如果等于0, 则结果为正, 溢出, 等于1, 结果正常。

例如:  $1101(-3)+1110(-2)=1011(-5)$ , 正常;  $C_n=1$ ,  $C_{n-1}=1$

$1101(-3)+1010(-6)=0111(7)$ , 溢出;  $C_n=1$ ,  $C_{n-1}=0$

加法指令:  $Cin=0$ ,  $Cn=Cout$ ,  $Cout=1$ , 有进位。

减法指令:  $Cin=1$ ,  $Cn=Cout$ ,  $Cout=0$ , 有借位。

例如: 有符号  $1101(-3)-1110(-2)=1101(-3)+0001+1=1111(-1)$ ,

无符号  $1101(13)-1110(14)=1101(13)+0001+1=1111(15)$ , 错  $C_n=0$ , 不够减

有符号  $1101(-3)-1010(-6)=1101(-3)+0101+1=0011(3)$ ,

无符号  $1101(13)-1010(10)=1101(13)+0101+1=0011(3)$ , 对  $C_n=1$ , 够减



# 整数减法举例（注意标志位的使用）

$$\begin{aligned} -7 - 6 &= -7 + (-6) = +3 \quad \text{X} \\ 9 - 6 &= 3 \quad \checkmark \end{aligned}$$

	1	0			
	1	0	0	1	
+	1	0	1	0	
	0	0	1	1	

OF=1、ZF=0  
SF=0、借位CF=0

$$\begin{aligned} -3 - 5 &= -3 + (-5) = -8 \quad \checkmark \\ 13 - 5 &= 8 \quad \checkmark \end{aligned}$$

	1	1	1	1	
	1	1	0	1	
+	1	0	1	1	
	1	0	0	0	

OF=0、ZF=0、  
SF=1、借位CF=0

带符号溢出：

- (1) 最高位和次高位的进位不同,or
- (2) 和的符号位和加数的符号位不同

做减法以比较大小，规则：

Unsigned: CF=0时，大于

Signed: OF=SF时，大于

验证：9>6，故CF=0；13>5，故CF=0

验证：-7<6，故OF≠SF


-3<5，故OF≠SF

# 整数减法举例（高级语言的对应）

```
unsigned int x=134;  
unsigned int y=246;  
int m=x;  
int n=y;  
unsigned int z1=x-y;  
unsigned int z2=x+y;  
int k1=m-n;  
int k2=m+n;
```

无符号和带符号加减运算都用该部件执行

假定  $n=8$

 

x和m的机器数一样：1000 0110，y和n的机器数一样：1111 0110

z1和k1的机器数一样：1001 0000，CF=1，OF=0，SF=1

z1的值为144 ( $=134-246+256$ ,  $x-y<0$ )，k1的值为-112。

无符号减公式：

$$\text{result} = \begin{cases} x-y & (x-y > 0) \\ x-y+2^n & (x-y < 0) \end{cases}$$

带符号减公式：

$$\text{result} = \begin{cases} x-y-2^n & (2^{n-1} \leq x-y) & \text{正溢出} \\ x-y & (-2^{n-1} \leq x-y < 2^{n-1}) & \text{正常} \\ x-y+2^n & (x-y < -2^{n-1}) & \text{负溢出} \end{cases}$$




# 整数加法举例（高级语言的对应）

```
unsigned int x=134;  
unsigned int y=246;  
int m=x;  
int n=y;  
unsigned int z1=x-y;  
unsigned int z2=x+y;  
int k1=m-n;  
int k2=m+n;
```

无符号和带符号加减运算都用该部件执行

假定  $n=8$

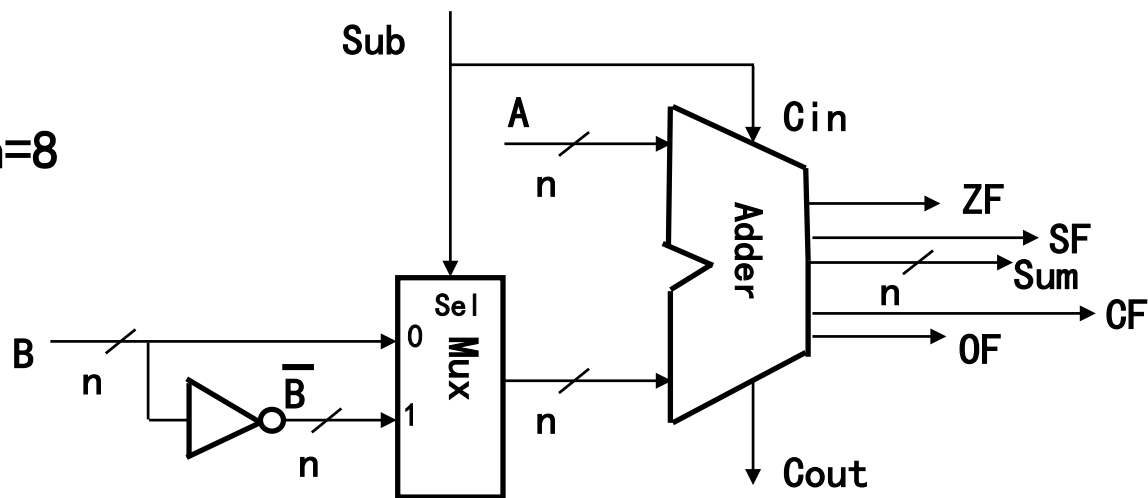

x和m的机器数一样：1000 0110，y和n的机器数一样：1111 0110

z2和k2的机器数一样：0111 1100，CF=1，OF=1，SF=0

z2的值为124 ( $=134+246-256$ ,  $x+y>256$ )，k2的值为124 ( $=134+246-256$ , 负溢出)。

带符号加公式：

无符号加公式：

$$\text{result} = \begin{cases} x+y & (x+y < 2^n) \\ x+y-2^n & (2^n \leq x+y < 2^{n+1}) \end{cases}$$

$$\text{result} = \begin{cases} x+y-2^n & (2^{n-1} \leq x+y) & \text{正溢出} \\ x+y & (-2^{n-1} \leq x+y < 2^{n-1}) & \text{正常} \\ x+y+2^n & (x+y < -2^{n-1}) & \text{负溢出} \end{cases}$$

# 原码加减运算

用于浮点数尾数运算(注意：浮点数加减运算时，要先对齐阶码)

- 符号位和数值部分分开处理
- 仅对数值部分进行加减运算，符号位起判断和控制作用

规则如下：

- 比较两数符号，对加法实行“同号求和，异号求差”，对减法实行“异号求和，同号求差”。
- 求和：数值位相加，和的符号取被加数（被减数）的符号。若最高位产生进位，则结果溢出。
- 求差：被加数（被减数）加上加数（减数）的补码。
  - a) 最高数值位产生进位表明加法结果为正，所得数值位正确。
  - b) 最高数值位没产生进位表明加法结果为负，得到的是数值位的补码形式，需对结果求补，还原为绝对值形式的数值位。
- 差的符号位：a) 情况下，符号位取被加数（被减数）的符号；  
b) 情况下，符号位为被加数（被减数）的符号取反。



# 移码加减运算

➤ 用于浮点数阶码运算（符号位和数值部分可以一起处理）

➤ 运算公式（假定在一个n位ALU中进行加法运算）

$$[E1]_{\text{移}} + [E2]_{\text{移}} = 2^{n-1} + E1 + 2^{n-1} + E2 = 2^n + E1 + E2 = [E1 + E2]_{\text{补}} \pmod{2^n}$$

$$[E1]_{\text{移}} - [E2]_{\text{移}} = [E1]_{\text{移}} + [-[E2]_{\text{移}}]_{\text{补}} = 2^{n-1} + E1 + 2^n - [E2]_{\text{移}}$$

$$= 2^{n-1} + E1 + 2^n - 2^{n-1} - E2$$

$$= 2^n + E1 - E2 = [E1 - E2]_{\text{补}} \pmod{2^n}$$

结论：移码的和、差等于和、差的补码！（需要转换成移码）

➤ 运算规则

- ① 加法：直接将 $[E1]_{\text{移}}$ 和 $[E2]_{\text{移}}$ 进行模 $2^n$ 加，然后对结果的符号取反。
- ② 减法：先将减数 $[E2]_{\text{移}}$ 求补（各位取反，末位加1），然后再与被减数 $[E1]_{\text{移}}$ 进行模 $2^n$ 相加，最后对结果的符号取反。
- ③ 溢出判断：进行模 $2^n$ 相加时，如果两个加数的符号相同，并且与和数的符号也相同，则发生溢出。

# 移码加减运算

例1：用四位移码计算“-7+(-6)”和“-3+6”的值。

解： $[-7]_{\text{移}} = 0001$        $[-6]_{\text{移}} = 0010$        $[-3]_{\text{移}} = 0101$        $[6]_{\text{移}} = 1110$

$[-7]_{\text{移}} + [-6]_{\text{移}} = 0001 + 0010 = 0011$  （两个加数与结果符号都为0，溢出）

$[-3]_{\text{移}} + [6]_{\text{移}} = 0101 + 1110 = 0011$ ，符号取反后为 **1011**，其真值为+3

问题： $[-7+(-6)]_{\text{移}}=?$        $[-3+(6)]_{\text{移}}=?$

例2：用四位移码计算“-7-(-6)”和“-3-5”的值。

解： $[-7]_{\text{移}} = 0001$        $[-6]_{\text{移}} = 0010$        $[-3]_{\text{移}} = 0101$        $[5]_{\text{移}} = 1101$

$[-7]_{\text{移}} - [-6]_{\text{移}} = 0001 + 1110 = 1111$ ，符号取反后为 0111，其真值为-1。

$[-3]_{\text{移}} - [5]_{\text{移}} = 0101 + 0011 = 1000$ ，符号取反后为 0000，其真值为-8。



# 第二讲 定点数运算

## 1. 定点数加减运算

补码加减运算 原码加减运算 移码加减运算

## 2. 定点数乘法运算

原码乘法运算 补码乘法运算 快速乘法器\*

## 3. 定点数除法运算

原码除法运算 补码除法运算

**提醒：**后续的运算设计的基本思路是基于前述的ALU设计基础上进行的。



# 无符号数的乘法运算

假定： $[X]_{\text{原}} = x_0 \cdot x_1 \dots x_n$ ， $[Y]_{\text{原}} = y_0 \cdot y_1 \dots y_n$ ，求 $[x \times y]_{\text{原}}$

数值部分  $z_1 \dots z_{2n} = (0. x_1 \dots x_n) \times (0. y_1 \dots y_n)$  (小数点位置约定，不区分小数还是整数)

Paper and pencil example:

Multiplicand	1000
Multiplier	x 1001
	<hr/>
	1000
	0000
	0000
	1000
	<hr/>

Product (积)      0. 1001000

$$X \times Y = \sum_{i=1}^n (X \times y_i \times 2^{-i})$$

$$X \times y_4 \times 2^{-4} \quad n=4$$

$$X \times y_3 \times 2^{-3}$$

$$X \times y_2 \times 2^{-2}$$

$$X \times y_1 \times 2^{-1}$$

整个运算过程中用到两种操作：加法 + 左移

因而，可用ALU和移位器来实现乘法运算



# 无符号数的乘法运算

## ➤ 手工乘法的特点：

- 每步计算： $X \times y_i$ ，若 $y_i = 0$ ，则得0；若 $y_i = 1$ ，则得 $X$
- 把①求得的各项结果 $X \times y_i$  逐次左移，可表示为 $X \times y_i \times 2^{-i}$
- 对②中结果求和，即  $\sum (X \times y_i \times 2^{-i})$ ，这就是两个无符号数的乘积

## ➤ 计算机内部稍作以下改进：（i从右n向左1排列）

- 每次得 $X \times y_i$ 后，与前面所得结果累加，得到 $P_i$ ，称之为**部分积**。因为不用等到最后一次求和，减少了保存各次相乘结果 $X \times y_i$ 的开销。
- 每次得 $X \times y_i$ 后，不将它左移与前次部分积 $P_i$ 相加，而将部分积 $P_i$ 右移后与 $X \times y_i$ 相加。
- **因为加法运算始终对部分积中高n位进行，故用n位加法器可实现二个n位数相乘。**
- 对乘数中为“1”的位执行加法和右移，对为“0”的位只执行右移，而不执行加法运算。



# 无符号数的乘法运算

上述思想可写成如下数学推导过程：

$$\begin{aligned} X \times Y &= X \times (0.y_1 y_2 \cdots y_n) \\ &= X \times y_1 \times 2^{-1} + X \times y_2 \times 2^{-2} + \cdots + X \times y_{n-1} \times 2^{-(n-1)} + X \times y_n \times 2^{-n} \\ &= 2^{-n} \times X \times y_n + 2^{-(n-1)} \times X \times y_{n-1} + \cdots + 2^{-2} \times X \times y_2 + 2^{-1} \times X \times y_1 \\ &= 2^{-1} \underbrace{(2^{-1} (2^{-1} \cdots 2^{-1} (2^{-1} (0 + X \times y_n) + X \times y_{n-1}) + \cdots + X \times y_2) + X \times y_1)}_{n \uparrow 2^{-1}} \end{aligned}$$

上述推导过程具有明显的递归性质，因此，无符号数乘法过程可归结为循环计算下列算式的过程：  
设 $P_0 = 0$ ，每步的乘积为：

$$P_1 = 2^{-1} (P_0 + X \times y_n)$$

$$P_2 = 2^{-1} (P_1 + X \times y_{n-1})$$

.....

$$P_n = 2^{-1} (P_{n-1} + X \times y_1)$$

迭代过程从乘数最低位 $y_n$ 和 $P_0=0$ 开始，经 $n$ 次“判断 - 加法 - 右移”循环，直到求出 $P_n$ 为止


其递推公式为： $P_{i+1} = 2^{-1} (P_i + X \times y_{n-i})$  ( $i = 0, 1, 2, 3, \cdots, n-1$ )

最终乘积 $P_n = X \times Y$





# 32位乘法的运算实现

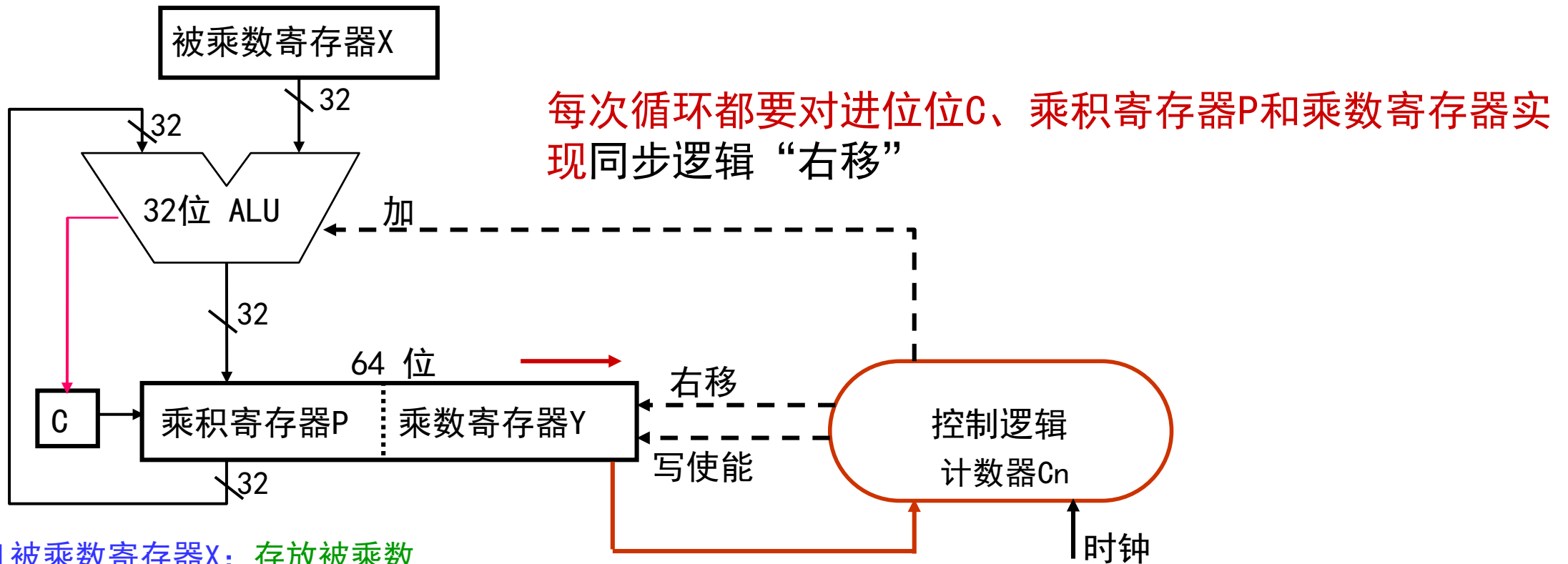

- **被乘数寄存器X**: 存放被乘数
- **乘积寄存器P**: 开始置初始部分积  $P_0 = 0$ ; 结束时, 存放的是64位乘积的高32位
- **乘数寄存器Y**: 开始时置乘数; 结束时, 存放的是64位乘积的低32位
- **进位触发器C**: 保存加法器的进位信号
- **循环次数计数器Cn**: 存放循环次数。初值32, 每循环一次, Cn减1, Cn=0时结束
- **ALU**: 乘法核心部件。在控制逻辑控制下, 对P和X的内容“加”, 在“写使能”控制下运算结果被送回P, 进位位在C中

# 无符号整数乘法运算举例

举例说明：若需计算 $z=x*y$ ； $x$ 、 $y$ 和 $z$ 都是unsigned类型。

设 $x=1110$   $y=1101$  应用递推公式： $P_i=2^{-1}(x*y_i+ P_{i-1})$

	C	乘积P	乘数R
	0	0000	1101
	+	1110	
	0	1110	1101
→	0	0111	0110
→	0	0011	1011
	+	1110	
	1	0001	1011
→	0	1000	1101
	+	1110	
	1	0110	1101
→	0	1011	0110

可用一个双倍字长的乘积寄存器；也可用两个单倍字长的寄存器。

部分积初始为0。

保留进位位。

右移时进位、部分积和剩余乘数一起进行逻辑右移。

当 $z$ 取4位时，结果发生溢出，因为高4位不为全0！



# 原码乘法运算

## 用于浮点数尾数乘运算

符号与数值分开处理：积符号或得到，数值用无符号乘法运算

例：设 $[x]_{\text{原}}=0.1110$ ， $[y]_{\text{原}}=1.1101$ ，计算 $[x \times y]_{\text{原}}$

解：数值部分用无符号数乘法算法计算： $1110 \times 1101 = 1011\ 0110$

符号位： $0 \oplus 1 = 1$ ，所以： $[x \times y]_{\text{原}} = 1.10110110$

一位乘法：每次只取乘数的一位判断，需 $n$ 次循环，速度慢。

两位乘法：每次取乘数两位判断，只需 $n/2$ 次循环，快一倍。

◆ 两位乘法递推公式： 触发器 $T$ 用来记录下次是否要执行“ $+X$ ”

00:  $P_{i+1} = 2^{-2}P_i$

01:  $P_{i+1} = 2^{-2}(P_i + X)$

10:  $P_{i+1} = 2^{-2}(P_i + 2X)$

11:  $P_{i+1} = 2^{-2}(P_i + 3X) = 2^{-2}(P_i + 4X - X)$   
 $= 2^{-2}(P_i - X) + X$

3X时，本次 $-X$ ，下次 $+X$ ！

部分积右移两位，相当于 $4X$

“ $-X$ ”运算用“ $+[-X]_{\text{补}}$ ”实现！

$y_{i-1}$	$y_i$	$T$	操 作	迭 代 公 式
0	0	0	$0 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i)$
0	0	1	$+X \quad 0 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i + X)$
0	1	0	$+X \quad 0 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i + X)$
0	1	1	$+2X \quad 0 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i + 2X)$
1	0	0	$+2X \quad 0 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i + 2X)$
1	0	1	$-X \quad 1 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i - X)$
1	1	0	$-X \quad 1 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i - X)$
1	1	1	$1 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i)$

# 原码两位乘法举例

已知  $[X]_{\text{原}} = 0.111001$ ,  $[Y]_{\text{原}} = 0.100111$ , 用原码两位乘法计算  $[X \times Y]_{\text{原}}$

解: 先用无符号数乘法计算  $111001 \times 100111$ , 原码两位乘法过程如下:

$$[|X|]_{\text{补}} = 000\ 111001, [-|X|]_{\text{补}} = 111\ 000111$$

采用补码算术右移, 与一位乘法不同, Why?

为模8补码形式(三位符号位), Why?

若用两位符号位, 则P和Y同时右移2位时, 得到的P3是负数, 这显然是错误的! 需要再增加一位符号。

P	Y	T	说明
000 000000	100111	0	开始, $P_0=0$ , $T=0$
+111 000111			$y_5y_6T=110$ , $-X$ , $T=1$
111 000111			P 和 Y 同时右移 2 位
111 110001	11 1001	1	得 $P_1$
+001 110010			$y_3y_4T=011$ , $+2X$ , $T=0$
001 100011			P 和 Y 同时右移 2 位
000 011000	1111 10	0	得 $P_2$
+001 110010			$y_1y_2T=100$ , $+2X$ , $T=0$
010 001010			P 和 Y 同时右移 2 位
000 100010	101111	0	得 $P_3$

加上符号位, 得  $[X \times Y]_{\text{原}} = 0.100010101111$

速度快, 但代价也大

# 补码乘法运算

用于对什么类型数据计算？

带符号整数！如int型

Booth's Algorithm推导如下：

因为 $[X \times Y]_{\text{补}} \neq [X]_{\text{补}} \times [Y]_{\text{补}}$ ，故不能直接用无符号数乘法计算

假定： $[X]_{\text{补}} = x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_1x_0$ ， $[Y]_{\text{补}} = y_{n-1}y_{n-2}\cdots y_1y_0$ ，求： $[X \times Y]_{\text{补}} = ?$

基于以下补码性质：

$$Y = -y_{n-1} \cdot 2^{n-1} + y_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \cdots + y_1 \cdot 2^1 + y_0 \cdot 2^0$$

令： $y_{-1} = 0$ ，则：

$$\text{当 } n=32 \text{ 时, } Y = -y_{31} \cdot 2^{31} + y_{30} \cdot 2^{30} + \cdots + y_1 \cdot 2^1 + y_0 \cdot 2^0 + y_{-1} \cdot 2^0$$

$$\downarrow$$
$$-y_{31} \cdot 2^{31} + (y_{30} \cdot 2^{31} - y_{30} \cdot 2^{30}) + \cdots + (y_0 \cdot 2^1 - y_0 \cdot 2^0) + y_{-1} \cdot 2^0$$

$$\downarrow$$
$$(y_{30} - y_{31}) \cdot 2^{31} + (y_{29} - y_{30}) \cdot 2^{30} + \cdots + (y_0 - y_1) \cdot 2^1 + (y_{-1} - y_0) \cdot 2^0$$


$$2^{-32} \cdot [X \times Y]_{\text{补}} = (y_{30} - y_{31}) X \cdot 2^{-1} + (y_{29} - y_{30}) X \cdot 2^{-2} + \cdots + (y_0 - y_1) X \cdot 2^{-31} + (y_{-1} - y_0) X \cdot 2^{-32}$$

$$= 2^{-1} (2^{-1} \cdots (2^{-1} (y_{-1} - y_0) X) + (y_0 - y_1) X) + \cdots + (y_{30} - y_{31}) X$$

部分积公式： $P_i = 2^{-1} (P_{i-1} + (y_{i-1} - y_i) X)$

符号与数值统一处理

# Booth's 算法实质

 

当前位	右边位	操作	Example
1	0	减被乘数	000111 <u>10</u> 00
1	1	加0（不操作）	00011 <u>11</u> 000
0	1	加被乘数	00 <u>01</u> 111000
0	0	加0（不操作）	0 <u>00</u> 1111000

- 在“1串”中，第一个1时做减法，最后一个1做加法，其余情况只要移位。

同前面算法一样，将乘积寄存器右移一位。（这里是算术右移）



# Booth's 算法举例

已知 $[X]_{\text{补}} = 1\ 101$ ,  $[Y]_{\text{补}} = 0\ 110$ , 计算 $[X \times Y]_{\text{补}}$

$[-X]_{\text{补}} = 0011$

$X=-3$ ,  $Y=6$ ,  $X \times Y=-18$ ,  $[X \times Y]_{\text{补}}$ 应等于11101110或结果溢出

P	Y	$y_1$	说明
0000	0110	0	设 $y_1=0$ , $[P_0]_{\text{补}}=0$
0000	0011	0	$y_0 y_1=00$ , P、Y 直接右移一位 得 $[P_1]_{\text{补}}$
+0011	1001	1	$y_1 y_0=10$ , $+[-X]_{\text{补}}$ P、Y 同时右移一位 得 $[P_2]_{\text{补}}$
0011	1100	1	$y_2 y_1=11$ , P、Y 直接右移一位 得 $[P_3]_{\text{补}}$
+1101	1110	0	$y_3 y_2=01$ , $+ [X]_{\text{补}}$ P、Y 同时右移一位 得 $[P_4]_{\text{补}}$
1101			
1110			

验证：当 $X \times Y$ 取8位时，结果  $-0010010B=-18$ ；取4位时，结果溢出

# 补码两位乘法（提速）\*

➤ 补码两位乘可用布斯算法推导如下：

$$\text{➤ } [P_{i+1}]_{\text{补}} = 2^{-1} ( [P_i]_{\text{补}} + (y_{i-1} - y_i) [X]_{\text{补}} )$$

$$\begin{aligned} \text{➤ } [P_{i+2}]_{\text{补}} &= 2^{-1} ( [P_{i+1}]_{\text{补}} + (y_i - y_{i+1}) [X]_{\text{补}} ) \\ &= 2^{-1} ( 2^{-1} ( [P_i]_{\text{补}} + (y_{i-1} - y_i) [X]_{\text{补}} ) + (y_i - y_{i+1}) [X]_{\text{补}} ) \\ &= 2^{-2} ( [P_i]_{\text{补}} + (y_{i-1} + y_i - 2y_{i+1}) [X]_{\text{补}} ) \end{aligned}$$

➤ 开始置附加位 $y_{-1}$ 为0，乘积寄存器最高位前面添加一位附加符号位0。

➤ 最终的乘积高位部分在乘积寄存器P中，低位部分在乘数寄存器Y中。

➤ 因为字长总是8的倍数，所以补码的位数 $n$ 应该是偶数，因此，总循环次数为 $n/2$ 。

$y_{i+1}$	$y_i$	$y_{i-1}$	操 作	迭 代 公 式
0	0	0	0	$2^{-2}[P_i]_{\text{补}}$
0	0	1	$+ [X]_{\text{补}}$	$2^{-2}\{[P_i]_{\text{补}} + [X]_{\text{补}}\}$
0	1	0	$+ [X]_{\text{补}}$	$2^{-2}\{[P_i]_{\text{补}} + [X]_{\text{补}}\}$
0	1	1	$+ 2[X]_{\text{补}}$	$2^{-2}\{[P_i]_{\text{补}} + 2[X]_{\text{补}}\}$
1	0	0	$+ 2[-X]_{\text{补}}$	$2^{-2}\{[P_i]_{\text{补}} + 2[-X]_{\text{补}}\}$
1	0	1	$+ [-X]_{\text{补}}$	$2^{-2}\{[P_i]_{\text{补}} + [-X]_{\text{补}}\}$
1	1	0	$+ [-X]_{\text{补}}$	$2^{-2}\{[P_i]_{\text{补}} + [-X]_{\text{补}}\}$
1	1	1	0	$2^{-2}[P_i]_{\text{补}}$





# 补码两位乘法举例\*

- 已知  $[X]_{\text{补}} = 1\ 101$ ,  $[Y]_{\text{补}} = 0\ 110$ , 用补码两位乘法计算  $[X \times Y]_{\text{补}}$ 。
- 解:  $[-X]_{\text{补}} = 0\ 011$ , 用补码二位乘法计算  $[X \times Y]_{\text{补}}$  的过程如下。

$P_n$	P	Y	$y_{-1}$	说明
0	0000	0110	0	开始, 设 $y_{-1} = 0$ , $[P_0]_{\text{补}} = 0$
+ 0	0110			$y_1y_0y_{-1} = 100$ , $+2[-X]_{\text{补}}$
0	0110		→ 2	P和Y同时右移二位
0	0001	1001	1	得 $[P_2]_{\text{补}}$
+ 1	1010			$y_3y_2y_1 = 011$ , $+2[X]_{\text{补}}$
1	1011			P和Y同时右移二位
1	1110	1110	→ 2	得 $[P_4]_{\text{补}}$

因此  $[X \times Y]_{\text{补}} = 1110\ 1110$ , 与一位补码乘法 (布斯乘法) 所得结果相同, 但循环次数减少了一半。

验证:  $-3 \times 6 = -18$  ( $-10010B$ )



# 第二讲 定点数运算

## 1. 定点数加减运算

补码加减运算 原码加减运算 移码加减运算

## 2. 定点数乘法运算

原码乘法运算 补码乘法运算 快速乘法器\*

## 3. 定点数除法运算

原码除法运算 补码除法运算

提醒：后续的运算设计的基本思路是基于前述的ALU设计基础上进行的。



# 除法（纸笔运算）

$$\begin{array}{r} \text{Quotient(商)} \\ 1001 \\ \text{Divisor } 1000 \overline{) 1001010} \\ \underline{-1000} \phantom{0} \\ 10 \phantom{0} \\ \phantom{10} \underline{101} \phantom{0} \\ \phantom{10} 1010 \phantom{0} \\ \phantom{10} \underline{-1000} \phantom{0} \\ \phantom{10} 10 \end{array}$$

Dividend(被除数)

Remainder (余数)

## 手算除法的基本要点

- ① 被除数与除数相减，够减则上商为1；不够减则上商为0。
- ② 每次得到的差为中间余数，将除数右移后与上次的中间余数比较。用中间余数减除数，够减则上商为1；不够减则上商为0。
- ③ 重复执行第②步，直到求得的商的位数足够为止。



# 定点除法运算

## ➤ 除前预处理

①若被除数=0且除数 $\neq 0$ ，或定点整数除法时 $|被除数| < |除数|$ ，则商为0，不再继续

②若被除数 $\neq 0$ 、除数=0，则发生“除数为0”异常（浮点数时为 $\infty$ ）

若浮点除法被除数和除数都为0，则有些机器产生一个不发信号的NaN，即“quiet NaN”

**只有当被除数和除数都 $\neq 0$ ，且商 $\neq 0$ 时，才进一步进行除法运算。**

## ➤ 计算机内部无符号数除法运算

➤ 与手算一样，通过被除数（中间余数）减除数来得到每一位商

够减上商1；不够减上商0（从msb $\rightarrow$ lsb得到各位商）

➤ 基本操作为减（加）法和移位，故可与乘法合用同一套硬件

两个n位数相除的情况：

(1) 定点正整数（即无符号数）相除：在被除数的高位添n个0

(2) 定点正小数（即原码小数）相除：在被除数的低位添加n个0

这样，就将所有情况都统一为：一个 $2n$ 位数除以一个 $n$ 位数



# 第一次试商为1时的情况

问题：第一次试商为1，说明什么？ 商有 $n+1$ 位数，因而溢出！

通常意义下，若是 $2n$ 位除以 $n$ 位的无符号整数运算，则说明将会得到 $n+1$ 位的商，因而结果“溢出”（即：无法用 $n$ 位表示商）。


例：1111 1111/1111 = 1 0001

若是两个 $n$ 位数相除，被除数高位扩展0，则第一位商为0，肯定不会溢出

最大商为：0000 1111/0001=1111



# 无符号数除法算法的硬件实现

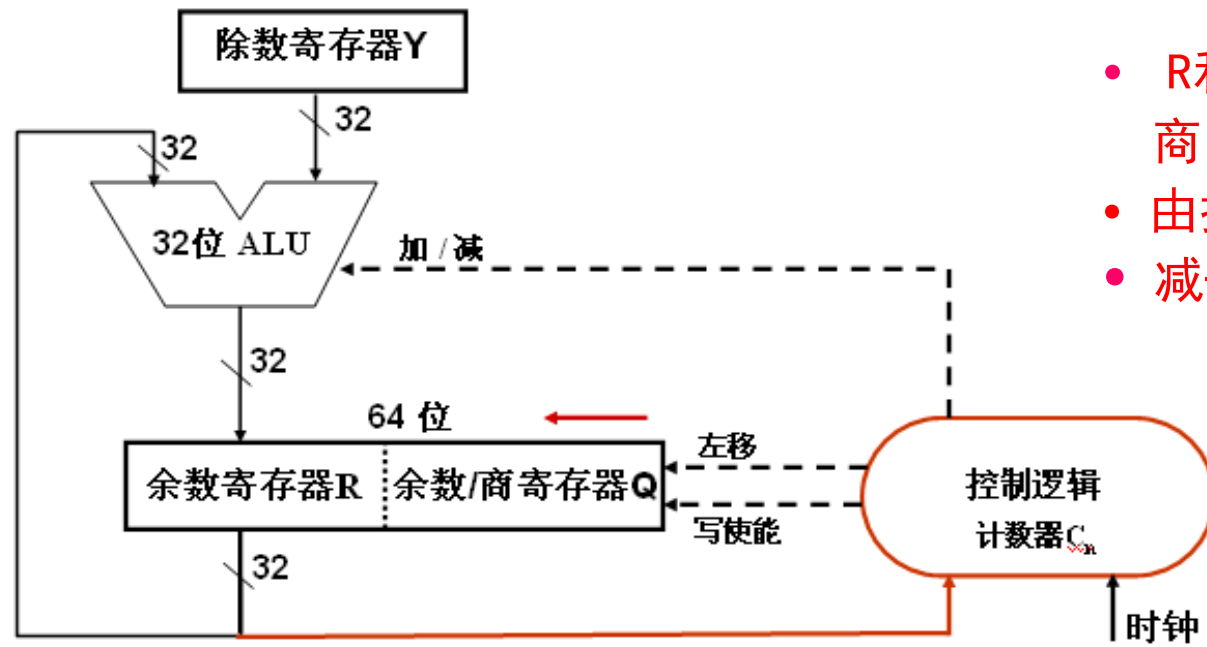

- R和Q同步“左移”，Q空出位上“商”，商的各位逐次左移到Q中。
- 由控制逻辑根据加减结果决定商为0还是1
- 减----试商，加----恢复余数。

- ❑ 除数寄存器Y：存放除数。
- ❑ 余数寄存器R：初始时高位部分为高32位被除数；结束时是余数。
- ❑ 余数/商寄存器Q：初始时为低32位被除数；结束时是32位商。
- ❑ 循环次数计数器C<sub>n</sub>：存放循环次数。初值是32，每循环一次，C<sub>n</sub>减1，当C<sub>n</sub>=0时，除法运算结束。
- ❑ ALU：除法核心部件。在控制逻辑控制下，对于寄存器R和Y的内容进行“加/减”运算，在“写使能”控制下运算结果被送回寄存器R。

# 除法算法举例

验证：7 / 2 = 3 余 1

R: 被除数（中间余数）； D: 除数

	D: 0010	R: 0000 0111
Shl R	D: 0010	R: 0000 1110
R = R-D	D: 0010	R: 1110 1110
+D, sl R, 0	D: 0010	R: 0001 1100
R = R-D	D: 0010	R: 1111 1100
+D, sl R, 0	D: 0010	R: 0011 1000
R = R-D	D: 0010	R: 0001 1000
sl R, 1	D: 0010	R: 0011 0001
R = R-D	D: 0010	R: 0001 0001
sl R, 1	D: 0010	R: 0010 0011
Shr R(rh)	D: 0010	R: 0001 0011

这里是两个n位无符号数相除，肯定不会溢出，故余数先左移而省略判断溢出过程。

从例子可看出：

每次上商为0时，需做加法以“恢复余数”。所以，称为“恢复余数法”。

也可在下一步运算时把当前多减的除数补回来。这种方法称为“不恢复余数法”，又称“加减交替法”。

（最后一轮）开始余数先左移了一位，故最后余数需向右移一位

# 不恢复余数除法（加减交替法）

恢复余数法可进一步简化为“加减交替法”

根据恢复余数法（设 $B$ 为除数， $R_i$ 为第 $i$ 次中间余数），有：

- 若 $R_i < 0$ ，则商上“0”，把先做加法恢复余数再移位，改为直接在下一步做加法
- 若 $R_i \geq 0$ ，则商上“1”，不需恢复余数

省去了恢复余数的过程

- 注意：最后一次上商为“0”的话，需要“纠余”处理，即把试商时被减掉的除数加回去，恢复真正的余数。
- 不恢复余数法也称为加减交替法





# 不恢复余数除法（加减交替法）

验证：7 / 2 = 3 余 1      R: 被除数 (中间余数) ; D: 除数      - D = 1110

	D: 0010	R: 0000 0111
Shl R	D: 0010	R: 0000 1110
R = R-D	D: 0010	R: 1110 1110
sl R, 0	D: 0010	R: 1101 1100
R = R+D	D: 0010	R: 1111 1100
sl R, 0	D: 0010	R: 1111 1000
R = R+D	D: 0010	R: 0001 1000
sl R, 1	D: 0010	R: 0011 0001
R = R-D	D: 0010	R: 0001 0001
sl R, 1	D: 0010	R: 0010 0011
Shr R(rh)	D: 0010	R: 0001 0011

“不恢复余数法” 例子

开始余数先左移了一位，故最后余数需  
向右移一位

# 带符号数除法

## ➤原码除法

### ➤商符和商值分开处理

- 商的数值部分由无符号数除法求得
- 商符由被除数和除数的符号确定：同号为0，异号为1

### ➤余数的符号同被除数的符号

## ➤补码除法

- 方法1：同原码除法一样，先转换为正数（类似原码表示），先用无符号数除法，然后修正商和余数。
- 方法2：直接用补码除法，符号和数值一起进行运算，商符直接在运算中产生。



# 第6章 运算方法和运算部件

---

第一讲 基本运算部件

第二讲 定点数运算

第三讲 浮点数运算\*

